

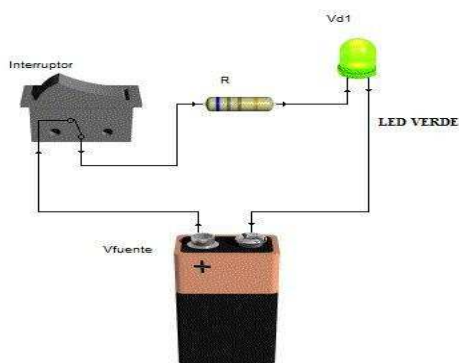
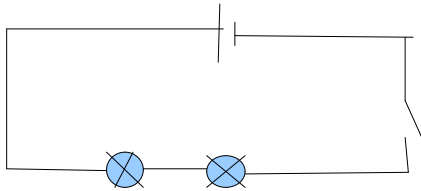


Dibuxa els següents circuits:

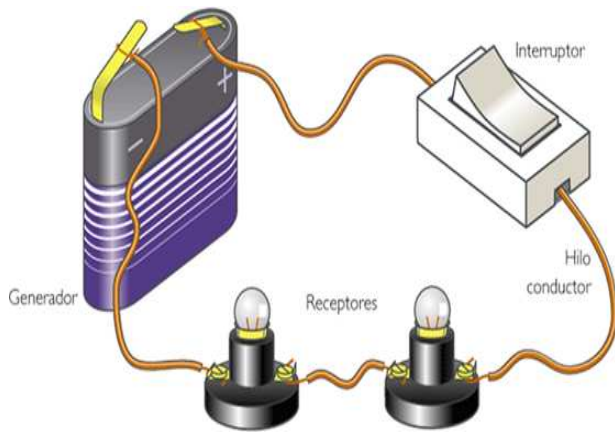

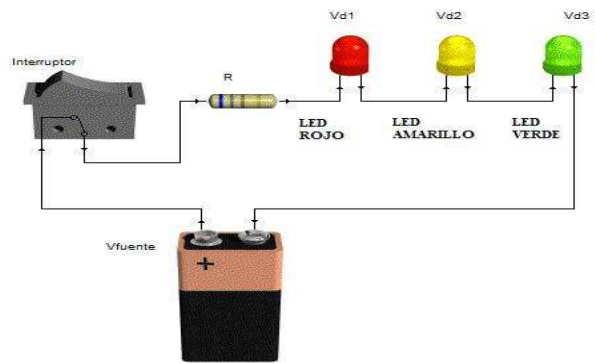Círculo básico de polarización directa de un LED



Círculo básico para polarizar de forma directa varios LEDs

